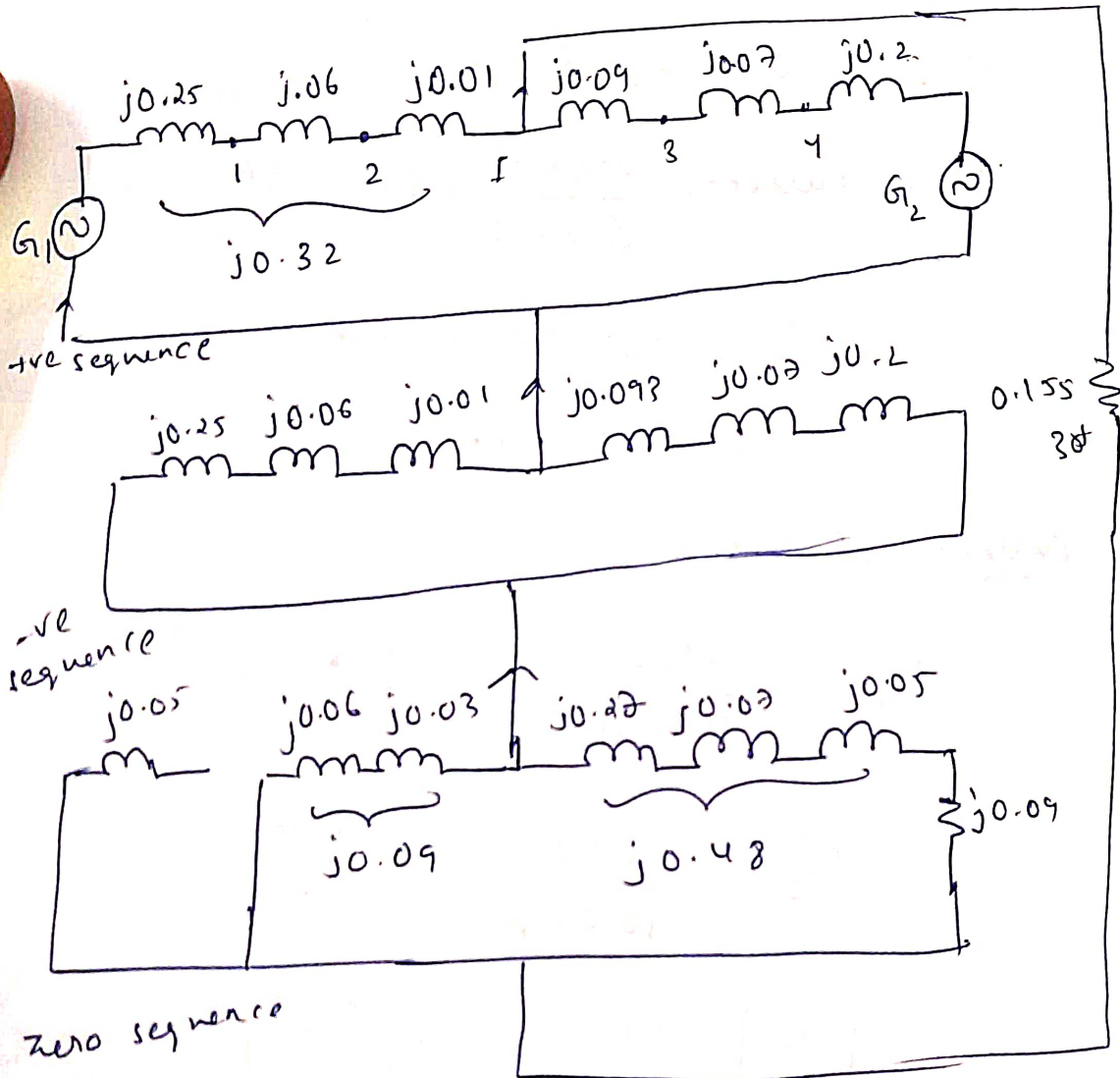


Assignment - 04


Aravapalli, Vagdevi
210002015.



Base MVA = 250 MVA

Base voltage = 11 kV - LT side of transformer
220 kV - HT side of transformer
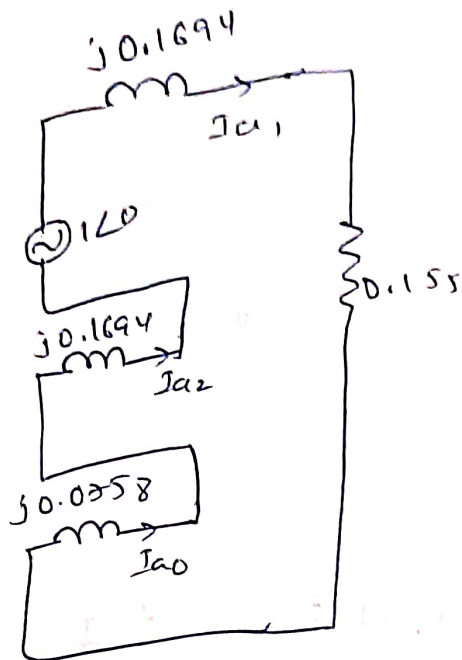
$$\Rightarrow Z_{0f} = \frac{3 \times 10 \times 250}{2200 \times 220} = 0.155 \text{ pu}$$



$$I_{a0} = I_{a1} = I_{a2}$$

$$= \frac{1 \angle 0}{0.15 + j2(j0.1694 + j0.0358)}$$

$$= 2.259 \angle -69.5^\circ \text{ pu}$$

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.259 \angle -69.5^\circ \\ 2.259 \angle -69.5^\circ \\ 2.259 \angle -69.5^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.777 \angle -69.5^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ pu}$$

$$\text{Base Current} = \frac{250 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 220 \times 10^3} = 656.07 \text{ A}$$

$$\text{Fault Current} = 6.777 \times 656.07 \text{ A}$$

$$I_f = 4446.18 \text{ A}$$

At Bus 2:

$$\begin{aligned} \text{+ve seq: } I_f &= (I_{a1}) \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) & \begin{matrix} Z_1 = 0.32j \\ Z_2 = 0.36j \end{matrix} \\ &= 2.259 \angle -69.5^\circ \times \left(\frac{0.36}{0.68} \right) \\ &= 1.195 \angle -69.5^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{-ve seq: } (I_a)_{\text{bus 2}} &= (I_{a2}) \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) & \begin{matrix} Z_1 = 0.32j \\ Z_2 = 0.36j \end{matrix} \\ &= 2.259 \angle -69.5^\circ \times \left(\frac{0.36}{0.68} \right) \\ &= 1.195 \angle -69.5^\circ \text{ pu} \end{aligned}$$

zero sequence: $(I_a)_{bus 0} = I_{a0} \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$ $Z_1 = 0.09j$
 $Z_2 = 0.48j$

$$= 2.259 \angle -69.5^\circ \times 0.842$$

$$= 1.9 \angle -69.5^\circ \text{ pu}$$

Fault current at bus 2:

$$(I_f)_{bus 2} = (I_a)_{bus 0} + (I_a)_{bus 1} + (I_a)_{bus 2}$$

$$= (1.145 + 1.195 + 1.145) \angle -69.5^\circ \text{ pu}$$

$$= 4.300 \angle -69.5^\circ \text{ pu}$$

Fault current at bus 2 = 2815.78 A.